Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

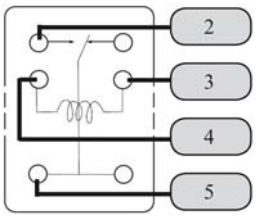

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

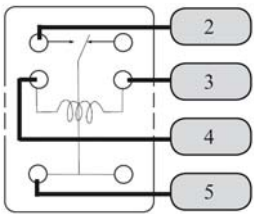

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

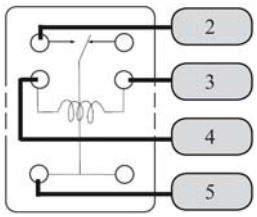

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

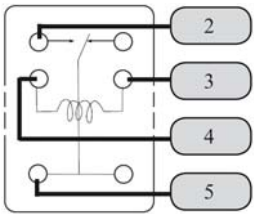

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

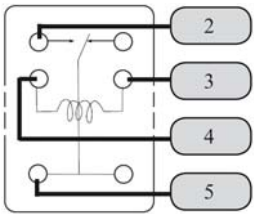

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

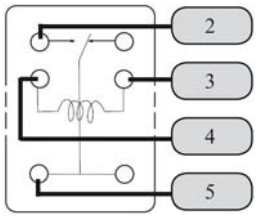

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

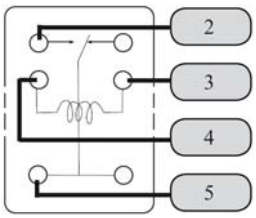

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

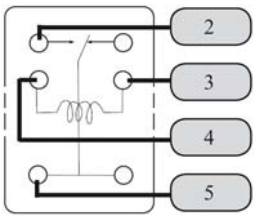

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

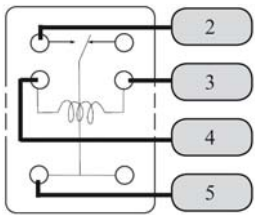

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

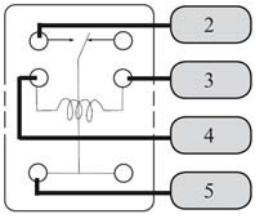

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

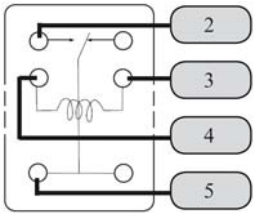

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

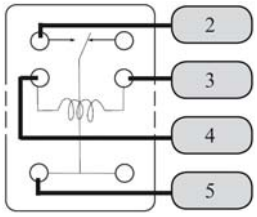

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

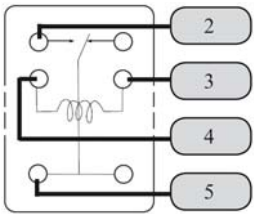

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V

2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)

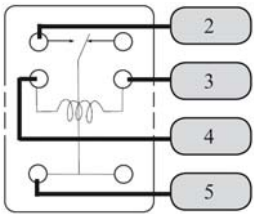

Anschlussplan für Miniaturschaltrelais
Relais 12-16V
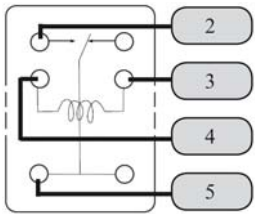
2. Schienenanschluss rechts / Mittelleiter
3. Decoder (blaues Kabel)
4. Decoder (grünes Kabel)
5. Rauchgenerator-Anschluss eingebaut in Lok (Gegenpol = Masse = Lokgehäuse)